

$$1 - \text{أثبت أن: } \frac{di}{dt} + \frac{1}{\tau} i = \frac{E}{L} \quad (\tau \text{ هو ثابت الزمن المداري})$$

$$2 - \text{يمثل الشكل-1- البيان } R = R_1 \frac{di}{dt} = f(i) \text{ من أجل } R_1$$



يمثل الشكل-2- منحنيناً تطور  $i(t)$  من أجل  $R_1$  و  $R_1 = 2R$  و  $i(t)$  من  $R_1$  أنساب كل منحنى بالمقاومة الموافقة مع التعليل.

(ب) باستغلال بيان الشكل-1- أوجد قيمة كل من:  $R_1$  و  $r$

ج) اعتماداً على بيان الشكل-2- أوجد قيمة  $\tau$  ثابت الزمن المميز للدارة من أجل  $R = R_1$  و قيمة  $L$  بطريقتين.

د) استنتج سلم الرسم لحور الزمن في بيان الشكل-1-

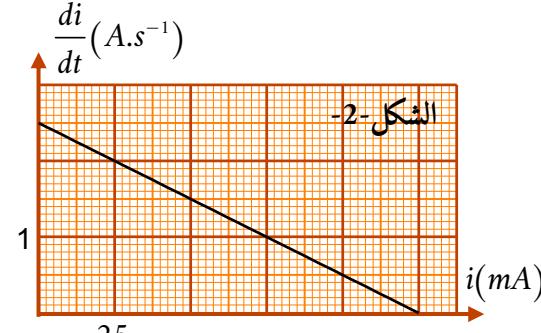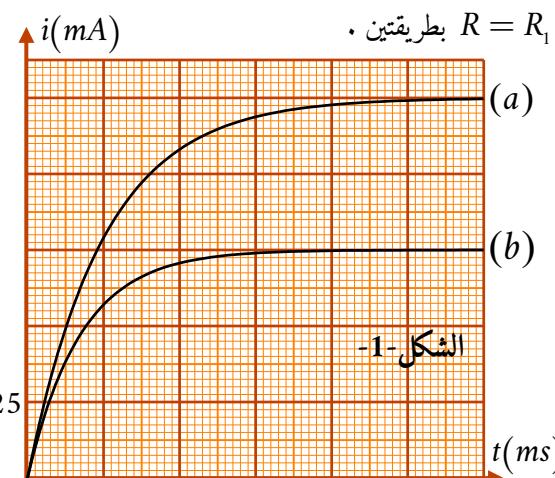
3 - أحسب قيمة  $u$  التوتر بين طرفي الوشيعة في اللحظة  $t = 25ms$  من أجل  $R = R_1$  بطريقتين.



Tel : 0676571002

ج- أرسم بشكل واضح وفي نفس المعلم البيانيين ( $u_b = g(t)$  و  $u_R = f(t)$ ) نجز ثلاثة تجارب أخرى بتغيير  $E$  أو  $R$  أو  $L$  لنخص قيم هذه المقاييس خلال التجارب الأربع في الجدول التالي وتمثل المنحنيات البيانية  $i(t)$  الموافقة لها.

$L(mH)$	$R(\Omega)$	$E(V)$	
60	50	6	التجربة 1
60	50	3	التجربة 2
120	50	6	التجربة 3
$L_4$	40	6	التجربة 4

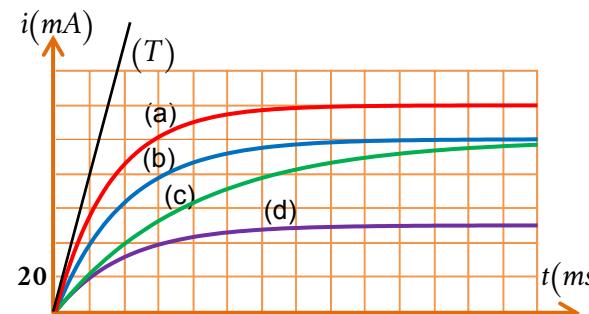


أ- أنساب كل تجربة بالمنحنى البياني الموافق لها معللاً جوابك بكل دقة.

ب - يمثل المستقيم ( $T$ ) المماس للمنحنى ( $a$ ) عند  $t = 0$

أحسب ميل المماس ( $T$ ) ثم استنتج قيمة  $L_4$

N.Remila (2)

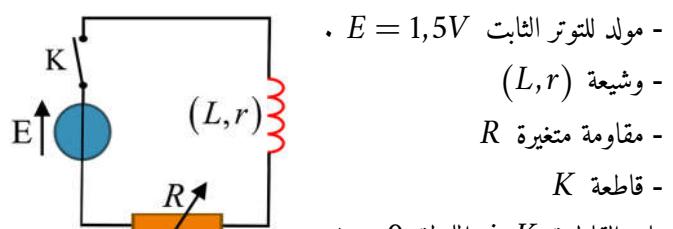بغرض معرفة سلوك وميزات وشيعة مقاومتها  $r$  و ذاتيتها  $L$  ، نحقق التركيب الكهربائي المقابل والذى يتكون من :



و تتبع التطور الزمني لشدة التيار ( $i(t)$ ) بواسطة نظام معلوماتي مناسب.

### N.Remila

من أجل تعين مقاومة و ذاتية وشيعة ( $L, r$ ) زرك الدارة الموضحة في الشكل المقابل والتي تحتوي على :

- الوشيعة ( $L, r$ )
- مولد للتوتر ثابت  $E$
- ناقل أوجي مقاومته  $R$
- قاطعة  $K$

1- نريد متابعة تطور شدة التيار بدلالة الزمن باستعمال راسم إهتزاز مهبطي  
أ) ما هو التوتر الواجب تسجيله و متابعته؟ علّ.

ب) بين على الدارة كيفية التوصيل بهذا الجهاز

2- أكتب المعادلة التفاضلية لشدة التيار ( $i(t)$ )

3- استنتاج عبارة شدة التيار  $I_0$  في النظام الدائم


4- باعتبار العبارة :  $i(t) = A + Be^{-\frac{t}{\tau}}$  حل المعادلة التفاضلية .

أ- أوجد عبارة كل من  $A$  ،  $\tau$  و  $B$

ب- بين بالتحليل البعدي أن  $\tau$  متداهن مع الزمن .

5- تجربة أولى : نضبط القيم التالية :  $E = 6V$  و  $R = 50\Omega$  و

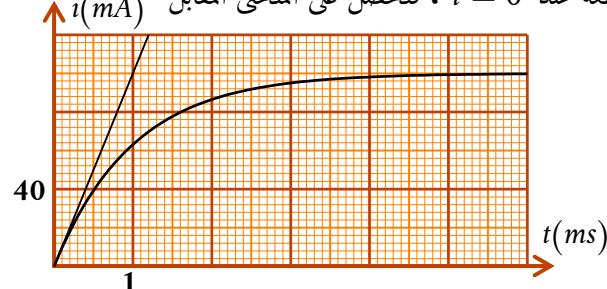نغلق القاطعة عند  $t = 0$  ، فنحصل على المنحنى المقابل ( $i(t)$ )



أ- عين من البيان قيم كل من  $r$  و  $L$  .

ب- عين قيم كل من :  $E_L$  الطاقة المخزنة في الوشيعة ، التوترين  $u_b$  و  $u_R$

في اللحظات :  $t_1 = 0$  ،  $t_2 = 2,5ms$  ،  $t_3 = 6ms$  و